

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DEINFO

Turma de Engenharia de Computação – Eletrônica II

Orientador: Juan Camilo Castellanos Rodriguez

PROJETO FINAL: HEARTSENSE ASIC

PONTA GROSSA

2019


SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1. OBJETIVO	3
2. CLOCK DIVIDER	4
2.1. PROJETO.....	4
2.2. VERIFICAÇÃO	4
3. I2C	6
3.1. PROJETO.....	6
3.2. VERIFICAÇÃO	7
4. CORE.....	9
4.1. PROJETO.....	9
4.2. VERIFICAÇÃO	10
5. CONTROLADOR LCD HD44780	13
5.1. PROJETO.....	13
5.2. VERIFICAÇÃO	15
6. UART	17
6.1. PROJETO.....	17
6.2. VERIFICAÇÃO	19
7. CONCLUSÃO.....	21

1. INTRODUÇÃO

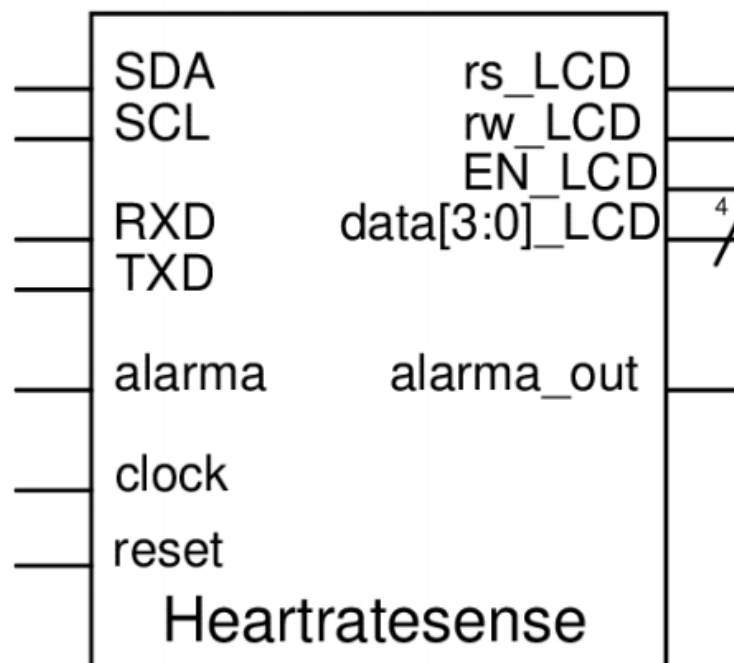
1.1. OBJETIVO

Desenvolver um ASIC usando a tecnologia CMOS de 0.18µm (OSU018) que processe a informação dada por um sensor de batimento cardíaco através da porta I2C. O sistema deve contabilizar os batimentos por minuto (BPM) e deve visualizar o dado em um display LCD. O sistema também conta com um sistema de alarme, o qual pode ser acionado quando um interruptor externo é acionado ou quando os batimentos cardíacos (BPM) se encontrem fora da faixa permitida $Blow < BPM$.



Juan C. Castellanos

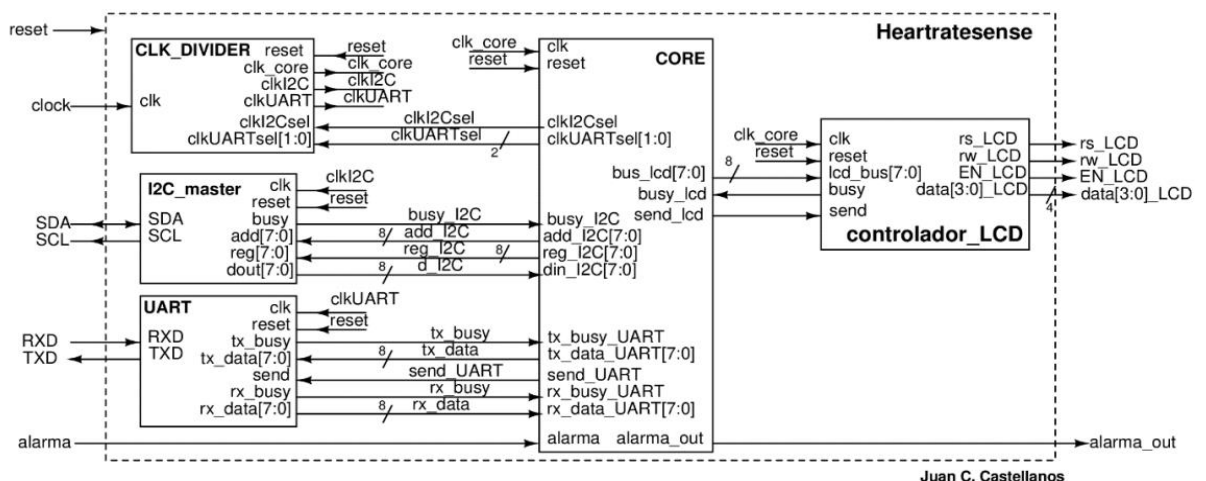O diagrama de blocos do seu ASIC é mostrado a continuação:



2. CLOCK DIVIDER

2.1. PROJETO

Foram definidas as entradas e saída do módulo, além de variáveis adicionais para auxiliar na divisão do *clock*. Utilizando as entradas de *clock*, *reset*, seleção do I2C e do UART, foram divididos os *clocks* e passados para as saídas do CORE, I2C e UART, utilizando os valores de divisão calculados, para obter os valores de *clock* desejados.

Foi feito um bloco sequencial *always* para borda de subida do *clock*, onde foram utilizados contadores para CORE, I2C e UART, indo de zero até o valor do divisor de cada *clock* de saída solicitado.

Foram feitos outros dois blocos sequenciais *always* para mudar o valor do divisor do I2C e do UART, conforme o valor de seleção das entradas *clkI2Csel* e *clkUARTsel*. Além disso, mais um bloco sequencial *always* foi feito para implementar o *reset*, que retorna o seletor do UART e do I2C para seus valores padrão, “10” e “0”, respectivamente.

Para as saídas, foram utilizados os contadores e divisores dos três *clocks* de saída (CORE, I2C e UART), onde o *clock* de cada saída recebe 0 quando o respectivo contador for menor que metade do valor do divisor, e recebe 1 caso contrário. Assim, o divisor determinará a proporção do *clock* de entrada (*clk*) em relação às saídas, fornecendo os *clocks* requeridos pelos módulos CORE, I2C e UART.

2.2. VERIFICAÇÃO

Para a realização dos testes, primeiramente foram definidos valores para o *clk*, *reset*, *clkI2Csel* e *clkUARTsel*. Em seguida, foi definido um tempo de espera e então foram alterados os valores de *clkI2Csel*, *clkUARTsel* e *reset*, definindo intervalos de espera entre as alterações para que fosse possível visualizar o comportamento das saídas através de um gráfico de onda. Também foi definido um período de 60 unidades de tempo para o *clk*, para a realização dos testes.


clk	clk (Teorico)	clk (Simulado)	Erro
-----	16384000	16666666,67	1,73
clk_core	clk_core (Teorico)	clk_core (Simulado)	
-----	1000000	980392,16	1,96
clkI2Csel	clkI2C (Teorico)	clkI2C (Simulado)	
0	200000	200803,21	0,4
1	800000	793650,79	0,79
clkUARTsel	clkUART (Teorico)	clkUART (Simulado)	
0	9600	9763,72	1,71
1	19200	19493,18	1,53
10	28800	29291,15	1,71
11	38400	39032,01	1,65

Comparação dos Resultados do Clock Divider

Obs: quando o reset assume o valor “1”, o CLKI2CSEL recebe “0” e CLKUARTSEL recebe “10”.

A partir dos resultados obtidos na tabela anterior, ao comparar os valores teóricos com os valores obtidos na simulação, foram obtidos os erros correspondentes. Como pode-se observar, o maior erro foi menor que 2%, o que indica que a divisão dos *clocks* apresenta uma precisão adequada ao projeto proposto.

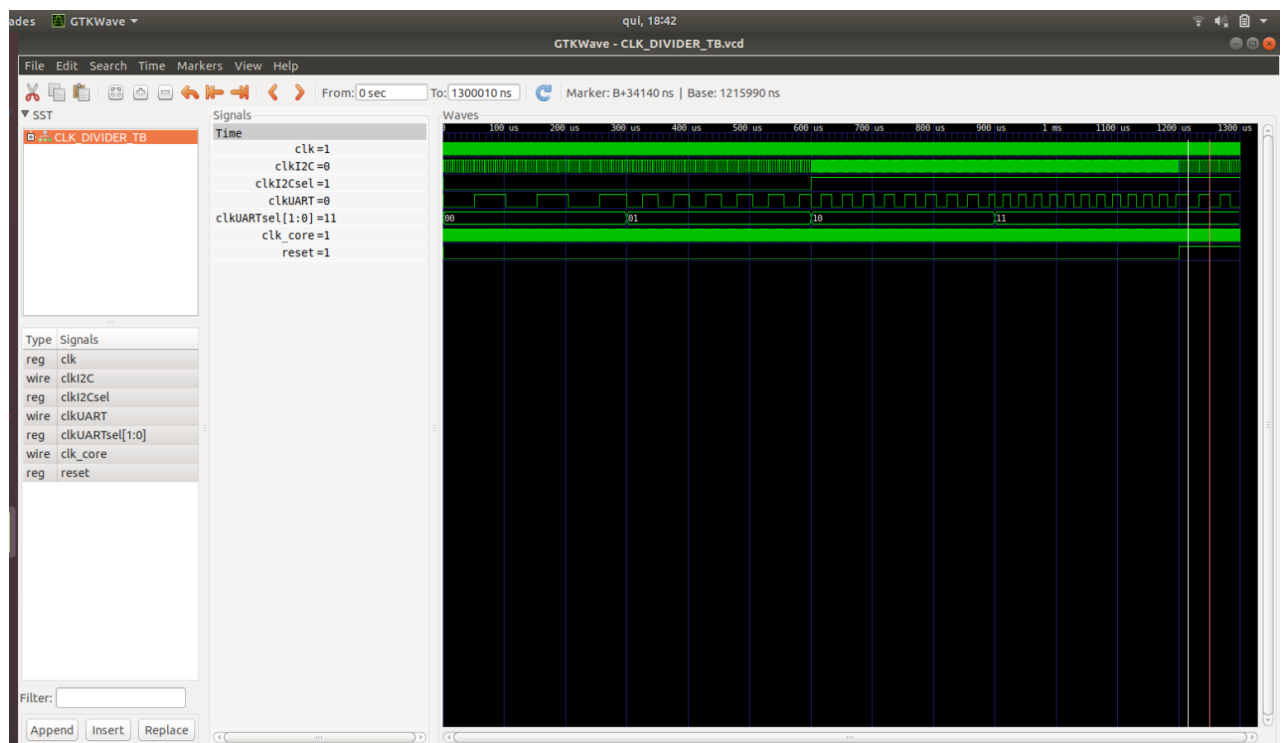A seguir é apresentado o resultado da simulação, em forma de onda.



3. I2C

3.1. PROJETO


O objetivo específico do módulo I2C é executar a leitura bit a bit de um escravo, todo esse processo é feito baseado em uma máquina de estados Moore.

Primeiramente na implementação do código foi declarado as 6 entradas necessárias, uma para o Endereço (default: 0x0A), outra para o dado de registro (default: 0x00), uma para o reset, uma para o envio de dados, outra para o CLK e SDA. Além dessas entradas também foi preciso 3 saídas, sendo uma delas a mais importante, saída do batimento cardíaco e vale ressaltar a saída Busy que é utilizada pro Core entender que já é possível ler o dado solicitado, depois do Core ler esse dado ele desativa a entrada de envio e nesse momento o I2C fica em modo de espera.

Logo após foi preciso criar 6 estados, 2 estados para enviar endereço e outro registrador; Mais 2 estados, um para receber dados e o demais para enviar para o core; os 2 últimos são de espera e de início.

As variáveis são inicializadas com sda e scl = 1, no estado do início ocorre a descida do sda, e passa para o estado enviar_endereço, o qual toda subida de scl ele envia um bit do endereço, depois de enviados os 9 bits sendo o ultimo deles o ack=0, passa para o estado enviar_registro, o qual toda subida de scl ele envia um bit do registro, depois de enviados os 9 bits, ele muda para o estado espera e sda volta para 1.

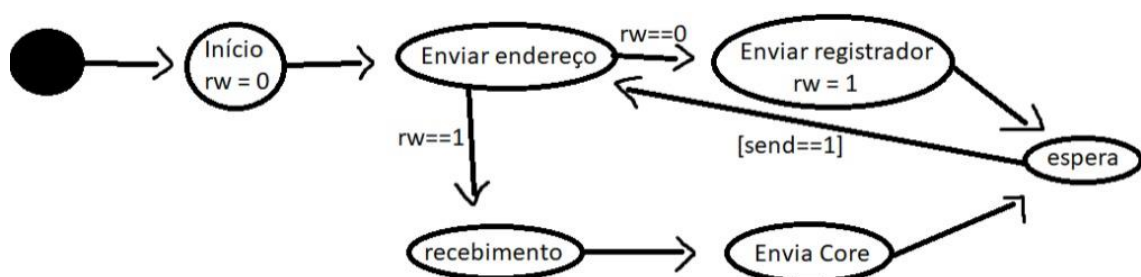Ele faz processo do enviar_endereço e agora com rw = 1, ele vai para o estado de recebimento, o qual toda subida de scl ele recebe um bit de dado, depois disso ele vai para o estado envio_core o qual depende do sinal sendo qual vem do core, para mandar os dados para a saída.




3.2. VERIFICAÇÃO

O projeto do I2C master funciona da seguinte maneira: contando com 4 estados, no primeiro estado, *inicio*, é realizado o primeiro envio de endereço ou registro, sendo esses com 9 bits. No segundo estado, envio, a tarefa é semelhante a do primeiro estado (?). No terceiro estado, recebimento, o endereço ou registro é recebido pelo master e, por fim, no quarto estado envio_core, o registro é enviado para o módulo core.

Tendo o projeto do I2C master foi possível iniciar, por sua vez, o projeto do I2C slave. Como havia a necessidade de construir o I2C com máquina de estados, foi definido da seguinte maneira: O primeiro estado é de ESPERA(00), ou seja, é verificada a borda de descida do sda(dados) para poder mudar de estado. Quando a borda de descida é analisada, é definido um contador de bit iniciando em 0, que muda de estado(01), indo para LER_ENDERECO, onde é lido o endereço de 8 bits.

Quando chega no nono bit("bit de verificação"), é feita uma comparação com o oitavo bit, o qual decide se o módulo estará apto para ler ou escrever. Já no terceiro estado, ESCRIVENDO_DADOS(10), é obtido o valor do registrador e colocado na saída, assim podendo passar para o quarto estado, LENDO_REGISTRADOR(11). Este último tem a finalidade de pegar o que está escrito no registrador e armazenar no sda.

 

Máquina de estado do slave

Tendo os estados definidos foi possível construir o projeto do I2C slave. Após esse processo inicializou-se a verificação do mesmo, que constituía em definir uma

entrada por um tempo predeterminado e observar se os estados e as variáveis mudavam de acordo com o esperado, ou seja, realizava as operações propostas pelos estados definidos anteriormente.

4. CORE

4.1. PROJETO

Para início do projeto do core, foi desenvolvida sua máquina de estados, levando em consideração a maneira com que o core deve trabalhar, não especificando muito cada etapa, abstraindo e deixando de simples compreensão. Os estados foram subdivididos em: Início, ler dado, conferir se dado foi lido, incrementar contador, conferir se passou 1 segundo, conferir frequência cardíaca, acionar *buzzer*, converter para ASCII, enviar LCD, enviar *UART*. A seguir será descrito sucintamente o que cada estado realiza.

Início: é o estado inicial, ele é utilizado quando iniciado o dispositivo, quando resetado ou também quando o ciclo do core é finalizado após o envio do sinal a *UART*.

Ler dado: é o estado em que se inicia a leitura de dados da *UART*.

Conferir se dado foi lido: este estado confere se o dado da *UART* foi lido, ele possui dois casos, caso a leitura tenha sido feita o próximo estado o contador é incrementado para se ter controle de quantas vezes foram feitas leituras desses dados, caso a leitura não tenha sido feita o próximo estado pula o incremento do contador e o próximo estado é conferido se o tempo decorrido foi de 10 segundos.

Incrementar contador: simplesmente incrementa o contador utilizado para saber quantas vezes o dado foi lido.

Conferir se passou 10 segundos: estado utilizado para conferir se o tempo especificado já passou, caso sim o próximo estado será conferir a frequência cardíaca, caso não espera-se 100ms e volta ao estado de leitura de dado.

Conferir frequência cardíaca: de acordo com um intervalo especificado confere-se se a frequência cardíaca é maior que uma frequência mínima e menor que uma frequência máxima, caso estes limites se extrapolem o próximo estado é acionar o *buzzer*, caso a frequência esteja neste intervalo estabelecido o próximo estado é converter para ASCII, o intervalo estabelecido para frequência é de 50bpm a 120bpm.

Converter para ASCII: converte o valor de bpm medido para ASCII.

Enviar LCD: envia o valor convertido para ASCII para o *display* LCD.

Enviar *UART*: envia um sinal para a *UART* de que o ciclo foi completo e pode-se iniciar uma nova sequência de leitura.

A princípio as portas de entrada e saída não foram utilizadas no código verilog, foi feito apenas a lógica básica de funcionamento para o grupo de verificação fazer a correção do módulo utilizando-se de valores lógicos na entrada e saída em conjunto com o grupo de projeto.

Após a verificação notou-se a necessidade de unir em um estado todos os estados que precisavam ocorrer simultaneamente, os únicos estados que ficaram fora deste estado principal é o contar e o acionar *buzzer*.

4.2. VERIFICAÇÃO

A verificação do core iniciou com a inserção das portas de entrada e saída no código, também posteriormente foram feitas as máscaras necessárias para configurar o endereço do sensor I2C, registro lido do sensor I2C, *clock* do I2C e da *UART*, assim foi possível começar a verificação por *testbench*, começando pela checagem do *range* dos batimentos cardíacos entre 50-160 bpm, o alarme foi verificado caso os batimentos fujam dos limites já estabelecidos no *range*, verificado em sequência as saídas para *display* e *UART*, onde obedecem ao mesmo parâmetro do *send*, a verificação do contador também ocorreu observando seus sinais lógicos na saída.

É válido comentar que a verificação foi através de um modo empírico, onde assumimos a saída através de uma análise e com auxílio um software de simulação é possível simular o código e observar seus sinais de saídas externos e internos também, podendo comprovar a existência de erros.

Quando feito o *testbench* notou-se um erro onde após o *reset* o estado deveria ser o inicial, porém por alguma causa o estado subsequente era o de envio para a *UART*. Outro problema encontrado foi para implementar um segundo contador, o problema é que o mesmo necessitaria tomar conta do estado que deveria ser tomado em sequência, interrompendo assim o fluxo geral do core. Uma das maneiras seria implementar esse contador salvando o estado atual antes de assumir o novo estado e após a execução retornar ao estado armazenado previamente, ou então fazer este contador ser concorrente ao primeiro contador que é responsável pela condicional de enviar os dados a *UART* a cada um segundo, as duas maneiras seriam possíveis

porém a adotada para o projeto do *core* foi a concorrência. Uma nova variável chamada `ler_I2C` foi criada para informar a I2C quando o tempo de leitura for atingido.

Após a simulação do testbench, foi detectado um erro quando a escala de tempo é alterada, para uma escala menor, o verilog aponta um erro de “warning” que o timescale já está definido. Porém o código continua funcionando.

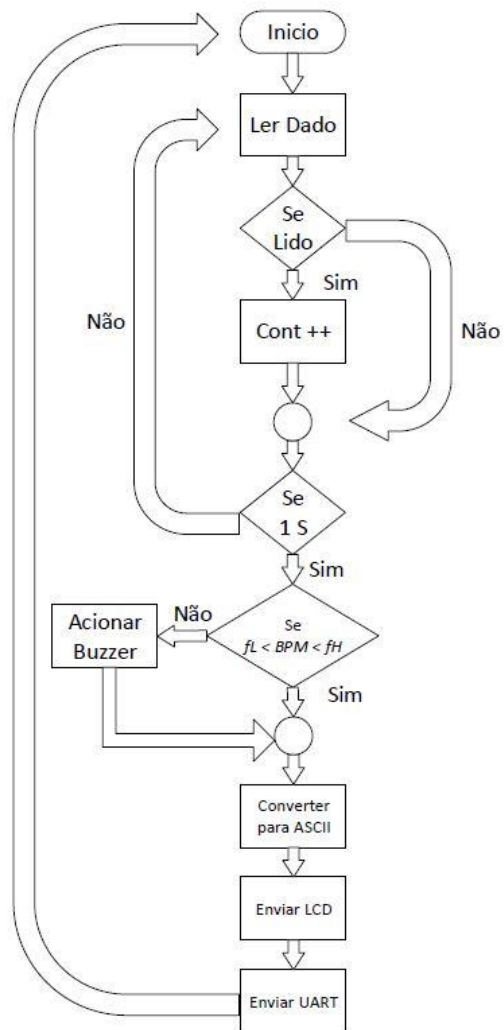


Diagrama de estados do core.

5. CONTROLADOR LCD HD44780

5.1. PROJETO

O LCD HD44780 tem objetivo mostrar os dados de batimento cardíaco. O LCD será utilizado no modo de 4 bits.

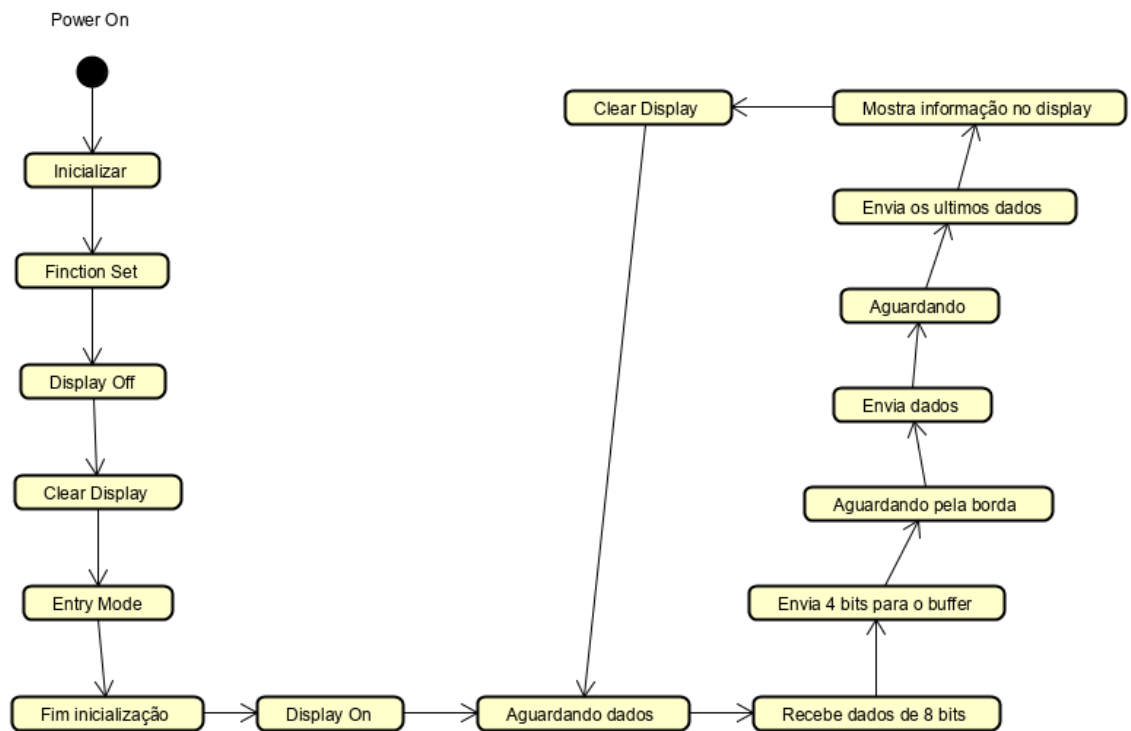


Diagrama de fluxo geral

Inicializar -> Rs=0, Rw=0, ENABLE=0, zera os dados do display com 8'b00000000.

Function Set -> se estado = 0, estado+=1. O estado é executado 4 vezes. No último estado ele troca para o modo de 4 bits.

Display off -> Desliga o display, o cursor e o blinking. D=C=B=0. RS = 0.

Clear Display -> Limpa o conteúdo do display. RS=0.

Entry mode -> Determina qual caminho o cursor irá fazer. I/D=1, S=0, Rs=0.

Display On -> Liga o display.

Recebe os dados 8 bits -> ENABLE=0, RS=1, RW=0.

Envia 4 bits para o buffer -> ENABLE=0, RS=1, RW=0.

Aguardando pela borda -> ENABLE=1, RS=1, RW=0.

Envia os dados -> ENABLE=1, RS=1, RW=0. Ocorre a borda de descida.

Envia os últimos 4 bits para o buffer -> ENABLE=0, RS=1.

Aguardando -> ENABLE=1, RS=1.

Envia os últimos dados -> ENABLE=0.

Mostra a informação no display -> ENABLE=1, RW=1.

A máquina de estados tem 3 principais estados:

- Inicialização -> é ativado o POWER ON para ligar o sistema e são setados rs_LCD, rw_LCD, EN_LCD, busy, data_LCD. Dessa forma o LCD começa a operar.

- Leitura de dados -> estado onde o sistema está disponível para leitura de dados. É verificado se o SEND foi enviado do core, se sim pode-se passar para o estado de leitura de dados.

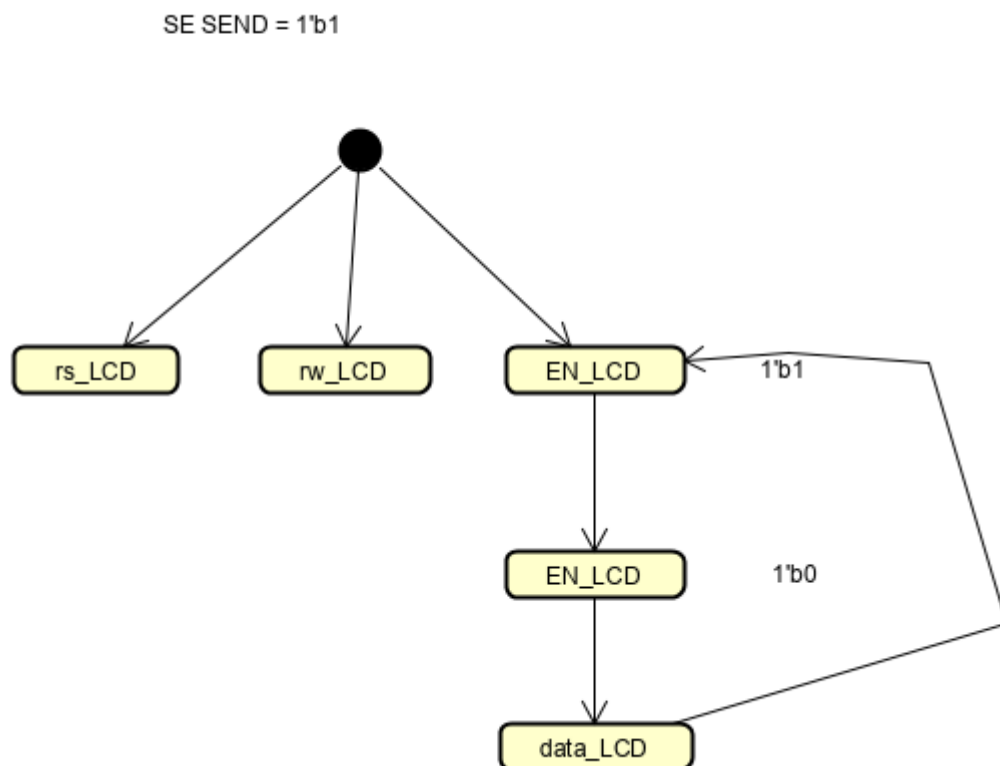


Diagrama de fluxo do leitura de dados

- Recebimento de dados -> estado onde pode-se receber dados.


 


Diagrama de fluxo do recebimento de dados

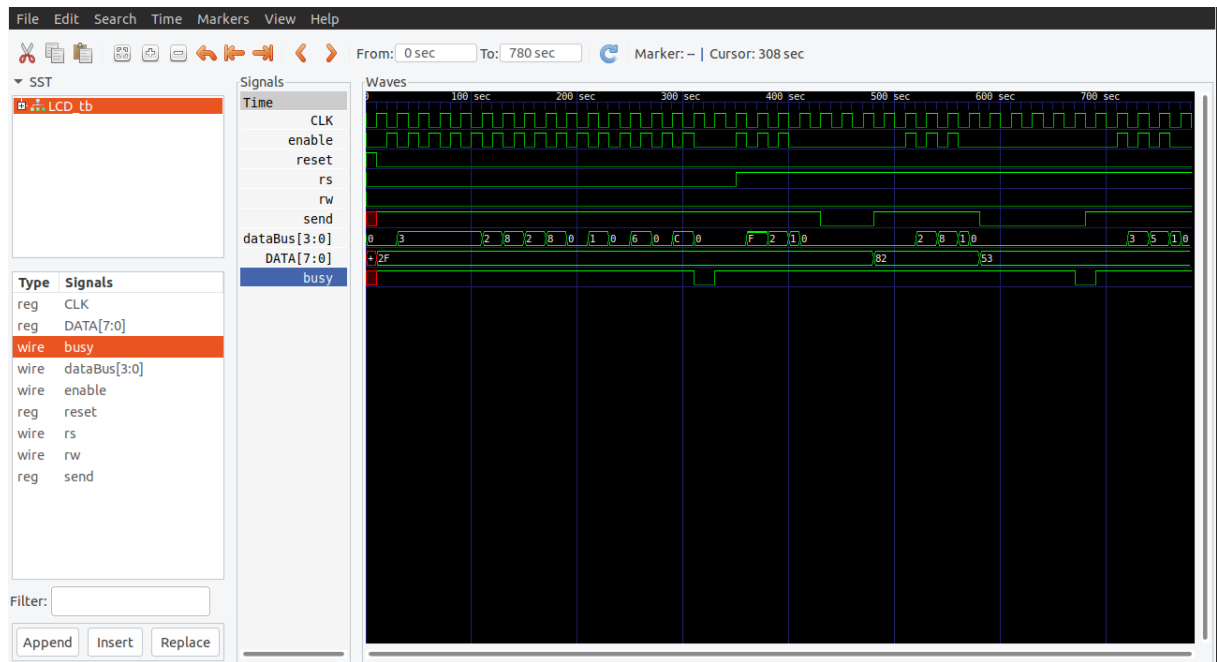5.2. VERIFICAÇÃO

Para os testes foi usado o teste bench do verilog. Para isso foram setados valores para CLK, RESET, SEND, DATA. O CLK é o clock e é inicializado com 1'b0 (LOW). O RESET é usado vezes em 1'b0, vezes 1'b1 (usado para setar o sistema, reiniciando as variáveis). SEND é uma flag para avisar se pode - se passar para o estado de recebimento de dados, portanto ele é modificado antes do DATA ser atualizado. DATA recebe um dado de 8 bits para os testes.

O teste bench foi feito para testar se a manipulação de dados por parte do sistema estava funcionando de acordo com especificado. Para testar isso usa - se o DATA com uma cadeia de 8 bits.



Waveform: LCD

6. UART

A UART, ou Universal asynchronous receiver/transmitter, é um CI cuja função é a conversão de dados que são recebidos em série para um barramento de dados paralelos, ou vice-versa. Diz-se que a transmissão é assíncrona porque apesar de obedecer a um clock interno esse clock não é enviado junto com a mensagem. Sendo assim, o UART utiliza apenas duas portas para enviar e receber informação, sendo elas a RXD e TXD, que serão explicadas detalhadamente mais adiante.

6.1. PROJETO

Para o projeto foram implementados dois sub módulos, transmitter e o receiver, sendo o transmitter o responsável por envio de mensagens e o receiver pelo recebimento de mensagens. Os dois módulos foram projetados inicialmente na forma de uma máquina de estados para depois serem convertidos em verilog.

Como na transmissão UART o clock não é enviado, é necessário que sejam definidos um tamanho de mensagem e um bit de aviso. O bit de aviso, também chamado bit inicial é uma forma de comunicar o receiver que uma mensagem está prestes a ser transmitida. Para esse projeto foi definido um bit inicial igual a 0 (zero) e um tamanho de mensagem de oito bits, optou-se por não utilizar bit de paridade.

Outras portas utilizadas foram o send, para avisar o transmitter que a mensagem pode ser enviada, o reset para reiniciar os módulos de forma síncrona e as portas rx_busy e tx_busy, para avisar que módulo está ocupado.

Transmitter


A função do transmitter é ler os dados inseridos em paralelo no barramento tx_data e enviar sequencialmente através da porta TXD, todas as portas do transmitter estão listadas na tabela. Sua Máquina de estados é composta por três estados básicos, sendo eles “esperando”, que é estado onde nenhuma mensagem está sendo transmitida e o TXD se mantém em sinal alto, quando a entrada send recebe o valor 1, significa que algo deve ser transmitido, então um bit 0 é enviado pela porta TXD para avisar que uma mensagem começará a ser transmitida, ao mesmo tempo a porta tx_busy é setada como 1 para que os outros módulos esperem que essa mensagem termine de ser enviada. O estado de envio sequencial é onde todos os bits do tx_data são enviados sequencialmente pela porta TXD.

Porta	Tipo
tx_data	entrada
clk	entrada
reset	entrada
send	entrada
RXD	saída
rx_busy	saída

Portas do Transmitter

O Receiver funciona de maneira oposta, ele é responsável por ler a mensagem sequencial enviada pelo transmitter de outro UART, e escrevê-las no barramento rx_data, todas as portas do transmitter estão listadas na tabela. Sua máquina de estados também é composta por três estados, no primeiro estado que também foi nomeado “esperando” o receiver aguarda o bit inicial para que a mensagem comece a ser lida, caso receba um bit inicial este avisa os outros módulos que uma mensagem está sendo lida setando 1 na porta rx_busy, enquanto e então, um a um os bits são lidos em sequência pela porta RXD, e escritos paralelamente no barramento rx_data. Quando a leitura é encerrada a porta rx_busy é setada para 0, e o receiver volta a esperar por novas mensagens.

Porta	Tipo
RXD	entrada
clk	entrada
reset	entrada
rx_data	saída

 

Portas do Receiver


6.2. VERIFICAÇÃO

Para fazer a verificação, deve-se imaginar que existem duas UART's se comunicando, onde o receiver de uma está conectado no transmitter da outra, e vice-versa.

Antes que uma UART transmita realmente a mensagem, ela deve avisar a UART que estará recebendo essa mensagem, por causa de não existir clock. Enquanto ela não está enviando mensagens, apenas bit's 1 são enviados, mantendo a porta RXD da UART receptora no nível alto. A partir do momento que uma mensagem será enviada, a UART transmissora emite um bit 0, ou bit inicial, que será recebido pela porta RXD da receptora, a qual agora estará em nível lógico baixo. Após esse procedimento, a receptora irá ler a mensagem. Deste momento em diante o nível lógico da porta RXD muda de acordo com a mensagem, no entanto, ao final dos oito bit's que compõem a mensagem, ela retornará a ser 1, indicativo de que não existe mensagem a ser lida.

A porta rx_busy trabalha em paralelo a RXD, quando o bit depois do inicial começa a ser lido, ela entra em nível lógico alto, indicando que uma mensagem está sendo lida e sendo assim a UART está "ocupada". Quando a mensagem é lida por completo, seu nível passa a ser baixo.

 Com relação ao transmitter, primeiramente ele se encontra no estado de espera. As portas TXD e send se mantém altas enquanto não há mensagens a serem transmitidas. Quando aparece uma mensagem, passam a ter nível baixo, TXD enviando esse bit para o RXD, como falado anteriormente, e durante a transmissão transita entre alto e baixo, até o fim da transmissão, parando em nível alto.



Waveform: Receiver



Waveform: Transmitter


7. CONCLUSÃO

O andamento do projeto seguiu o modelo apresentado inicialmente, tendo apenas uma única mudança. Foi inserido um canal de comunicação chamado “send” entre os módulos I2C e core, que tem como função, informar ao I2C quando uma leitura de batimento cardíaco deve ser realizada, este então, permanece ativo (high) até que o dado seja processado pelo I2C, enviado, e recebido pelo core.

Após as equipes construírem os módulos de Core, UART, I2C, Clock Divider e LCD, foi realizado a união de todos estes módulos instanciando-os e realizando ligações tipo wire. Dentro de um único código chamado ASIC foram inseridos todos os módulos, incluindo o módulo de união.

Os códigos foram compilados separadamente módulo a módulo para certificação de bugs e erros e ao fim o arquivo final ASIC foi compilado, sem nenhum erro de compilação.

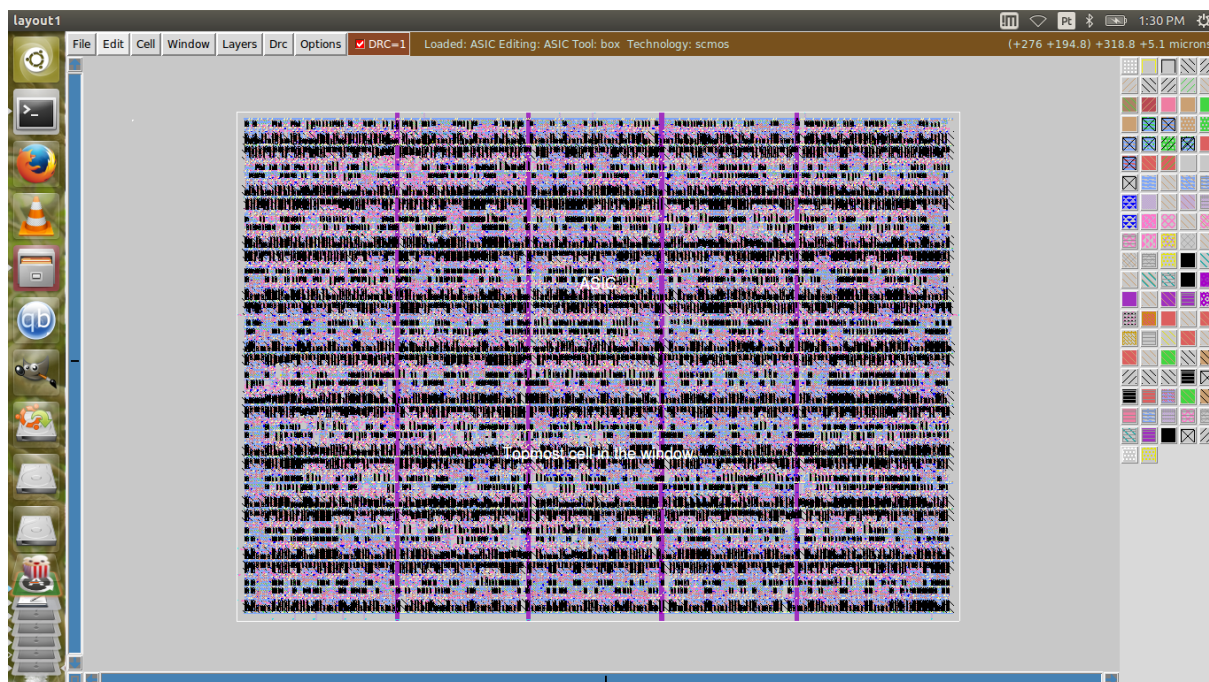Todos os testes e execuções foram feitas até que o chip final foi realizado contendo todas as ligações entre e dentro dos módulos. A tecnologia utilizada para a produção foi de 180nm, e as dimensões finais do chip a ser produzido foram de 275,6x193,4um, uma área total de 0,0533 milímetros quadrados.



Layout dos transistores do chip ASIC final.

Um único erro de DRC foi obtido, onde o pino RDX ficou sem conexão. Podendo ser futuramente corrigido e testado. O projeto poderia ainda incluir um teste final de testbench com as novas entradas e saídas.

O algoritmo estará disponível em código aberto permanentemente no link público: <https://github.com/tarcisiomazur/heartsenseEletronicaEngComp2019>